

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH**  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**  
**KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG**

-----oOo-----



**BÁO CÁO BÀI TẬP VỀ NHÀ LẦN 4**

**THIẾT KẾ**

**SOC**

**SVTH : Trần Hồng Sơn**

**MSSV: 20200331**

# I. YÊU CẦU

Bài tập tích hợp lọc FIR vào hệ thống SoC:

**Yêu cầu:**

- Phát triển/tích hợp Master Write và Master Read (DMA) vào lọc FIR vào hệ thống SoC.
- File C code trên Eclipse để chạy phần mềm.
- Kết quả mô phỏng cả hệ thống, phân tích và giải thích dạng sóng trong mô phỏng.

Nộp file nén bao gồm:

- Code verilog.
- File báo cáo bằng pdf/word.
- File C code.

# II. MÔ TẢ

## 2.1 Yêu cầu kỹ thuật chung

- Cấu hình bộ DMA để đọc và ghi giá trị.
- Mô đun FIR từ bài trước là 8 hệ số lọc, giá trị dữ liệu và hệ số là 8 bit
- Dùng FIFO để kiểm soát đọc ghi giữa Write / Read Master và FIR.

## 2.2 Cấu trúc

DMA FIR

- Master Write/Read để đọc ghi từ bộ nhớ ngoài (On-chip Memory)
- Kích thước đường dữ liệu vào ra là 32 bit

FIFO

- 2 bộ FIFO là FIFOi (Từ Master Read vào FIR) và FIFOo (FIR ra Master Write)

FIR\_Wrapper:

- FIR\_Core
  - ✓ Thực hiện chức năng lọc FIR.

- ✓ Có thêm tín hiệu Wait để chờ đến khi đưa vào đủ các hệ số lọc mới bắt đầu tính toán.
- ✓ Thêm tín hiệu Write để chỉ thực hiện dịch giá trị khi đọc vào giá trị mới (khi Write lên 1).
- FIR\_Csr: chứa các tín hiệu điều khiển
  - ✓ ChipSelect: để bật tắt việc ghi và đọc giá trị từ ReadData, WriteData.
  - ✓ WriteData: thanh ghi Avalon giá trị các hệ số đưa vào. Do có 8 giá trị 8 bit. Mà WriteData tối đa 32 bit nên chia ra đọc vào 2 lần, mỗi lần 4 hệ số.
  - ✓ Write: điều khiển việc viết giá trị từ thanh ghi WriteData vào module Csr.
  - ✓ Read: điều khiển việc đọc kết quả từ Csr ra thanh ghi ReadData.
  - ✓ Yn: giá trị được FIR\_Core tính được
  - ✓ ReadData: thanh ghi chứa các kết quả ra được tạo từ Yn.
  - ✓ Cuối cùng là các hệ số lọc đưa vào FIR\_Core.
  - ✓ Sử dụng biến Address điều khiển việc ghi dữ liệu từ thanh ghi WriteData. Khi Address là 2'b00 thì ghi H3-H0, Address là 2'b01 thì ghi vào H7-H4, khi Address là 2'b10 thì ghi vào giá trị X (ở cả 2 trường hợp ghi giá trị hệ số lọc H thì cho biến Wait lên 1 để chờ đến khi ghi hoàn tất).


### III. THIẾT KẾ

#### 3.1 Các thanh ghi kiểm soát

Địa chỉ	Tên	Truy cập	Mô tả
0	Control	R/W	Thanh ghi điều khiển <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bit 0: Start DMA</li> <li>- Bit 1: fifo_clear: Xóa data trong FIFOI</li> <li>- Bit 4: fifo_clear: Xóa data trong FIFOO</li> <li>- Bit 9:8 : Địa chỉ thiết lập cho FIR. 0 thì ghi vào H0-H3, 1 ghi H4-H7, 2 thì ghi X</li> </ul>
1	Initial	R/W	Thanh ghi chứa giá trị khởi tạo (hoặc thiết lập). Chứa giá trị của các hệ số lọc (H)
2	Read Address	R/W	Địa chỉ bắt đầu đọc
3	Write Address	R/W	Địa chỉ bắt đầu ghi
4	Length	R/W	Độ dài (byte)

5	Status	R	Thanh ghi trạng thái Bit 0: DMA Start: 1 thì bắt đầu, 0 thì ở IDLE Bit 1: Fifoi Clear Bit 2: Fifoi Empty Bit 3: Fifoi Full Bit 4: Fifoo Clear Bit 5: Fifoo Empty Bit 6: Fifoo Full Bit 7: DMA done lên 1 khi hoàn thành DMA Bit 9:8 địa chỉ cấu hình cho FIR
---	--------	---	---

### 3.2 Sơ đồ hệ thống

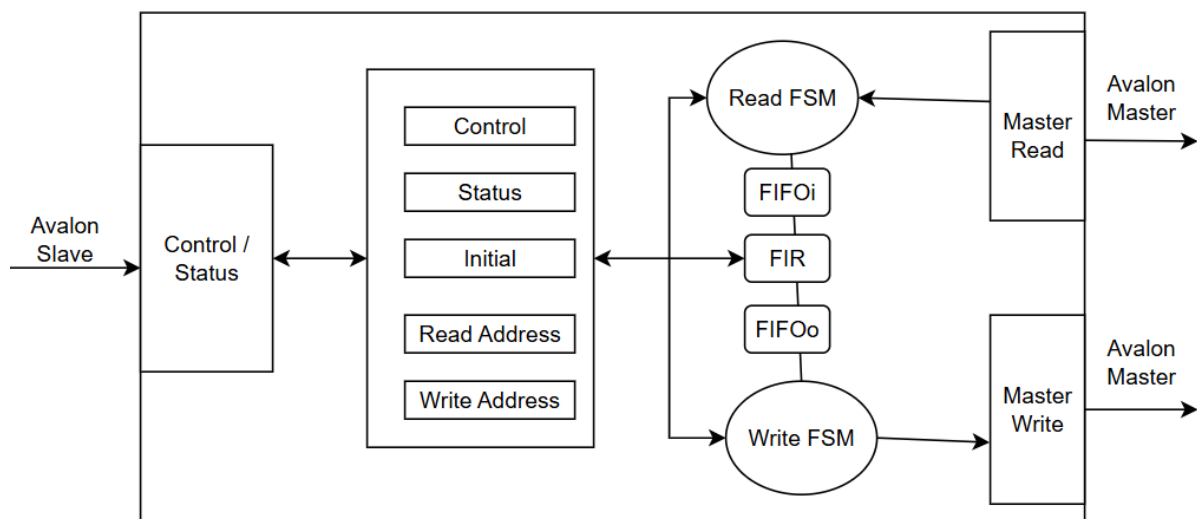

### 3.3 Mô tả máy trạng thái hữu hạn

- Với máy trạng thái đọc kiểm tra reset, nếu reset thì quay về trạng thái khởi tạo, không thì chuyển trạng thái.
- Có 4 trạng thái:

Trạng thái khởi tạo (`r_idle`) khởi động khi có `start_trigger` (bắt đầu DMA) và bắt đầu đọc địa chỉ khởi tạo (`address_read_fetch = 1` thì địa chỉ đọc là địa đầu, là 0 thì cộng dồn địa chỉ đọc có sẵn thêm 4 và đọc).

Trạng thái `r_fifo_read` khởi tạo ghi giá trị từ FIR vào FIFOo

Trạng thái kể r\_request thiết lập địa chỉ đọc, thực hiện yêu cầu đọc và kiểm tra nếu fifo đang đầy hoặc chờ thì lặp lại, khi đọc thành công thì qua trạng thái r\_incr.

Trạng thái r\_incr kiểm tra nếu đã đọc xong thì qua trạng thái khởi tạo, ko thì qua trạng thái r\_fifo\_write để lặp lại quá trình đưa dữ liệu từ FIR qua FIFO đến ReadMaster.

- Máy trạng thái ghi: Cũng kiểm tra nếu reset thì qua giá trị khởi tạo, không thì chuyển trạng thái
  - Có 4 trạng thái là


w\_ilde : nếu fifo không đầy thì cho address\_write\_fetch là 1 để địa chỉ ghi là địa chỉ bắt đầu, sau đó chuyển sang w\_fifo\_read

w\_fifo\_read: kiểm tra nếu fifo có dữ liệu thì cho fifo\_read là 1 để đọc từ fifo đưa vào FIR, sau đó sang trạng thái kể w\_request


w\_request: bật bit điều khiển ghi từ Master (oWrite\_Master\_Write), gán địa chỉ ghi và kiểm tra nếu đang chờ ghi hoặc fifo đầy thì chờ, tới khi xong thì bật bit tăng địa chỉ ghi và chuyển sang w\_incr

w\_incr: kiểm tra nếu đã ghi xong tất cả dữ liệu thì cho done\_trigger lên 1 để xác định biến done (hoàn thành DMA), không thì quay lại w\_fifo\_read.


### 3.3 Mô hình system

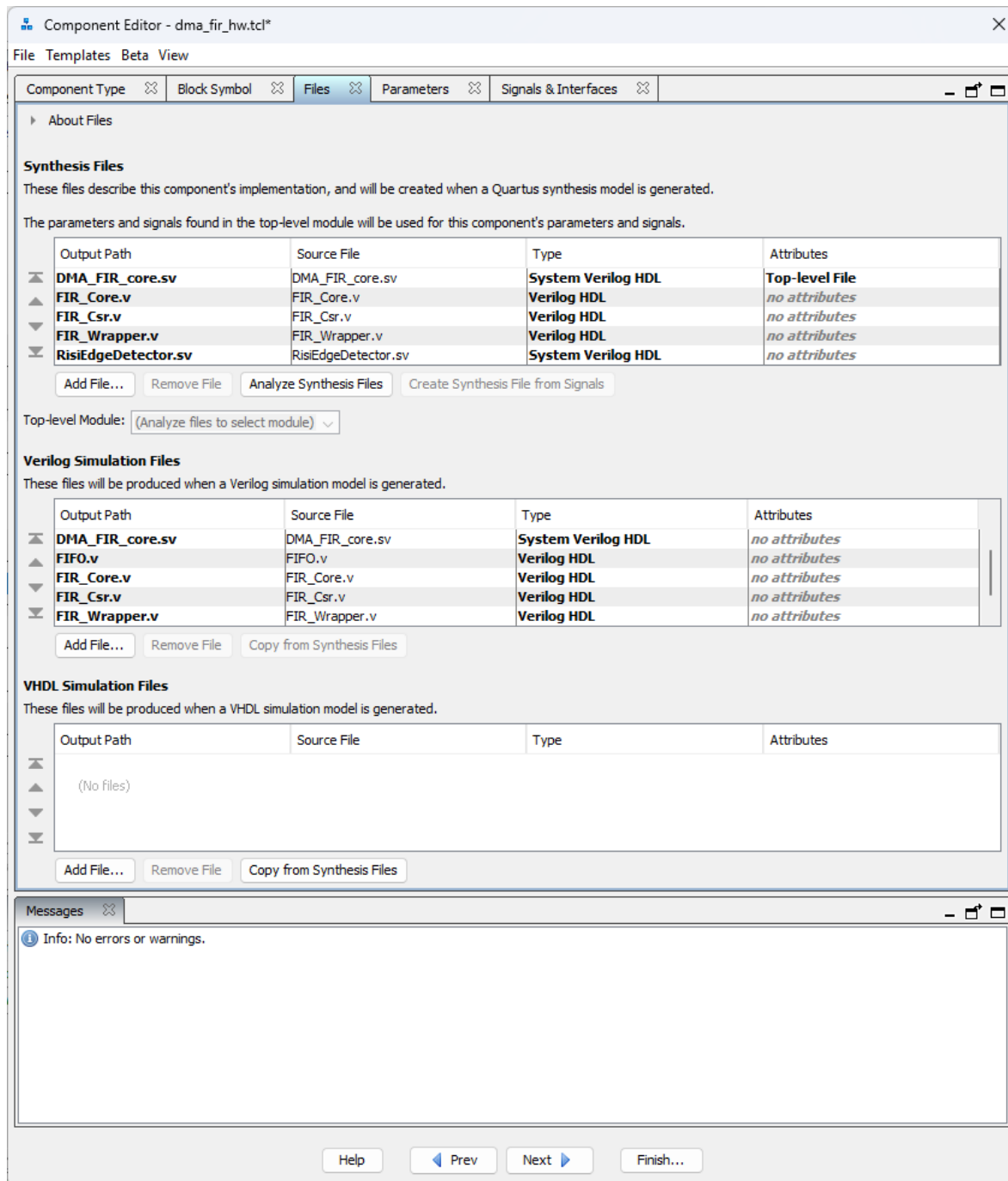

Các file dùng để chạy và giả lập

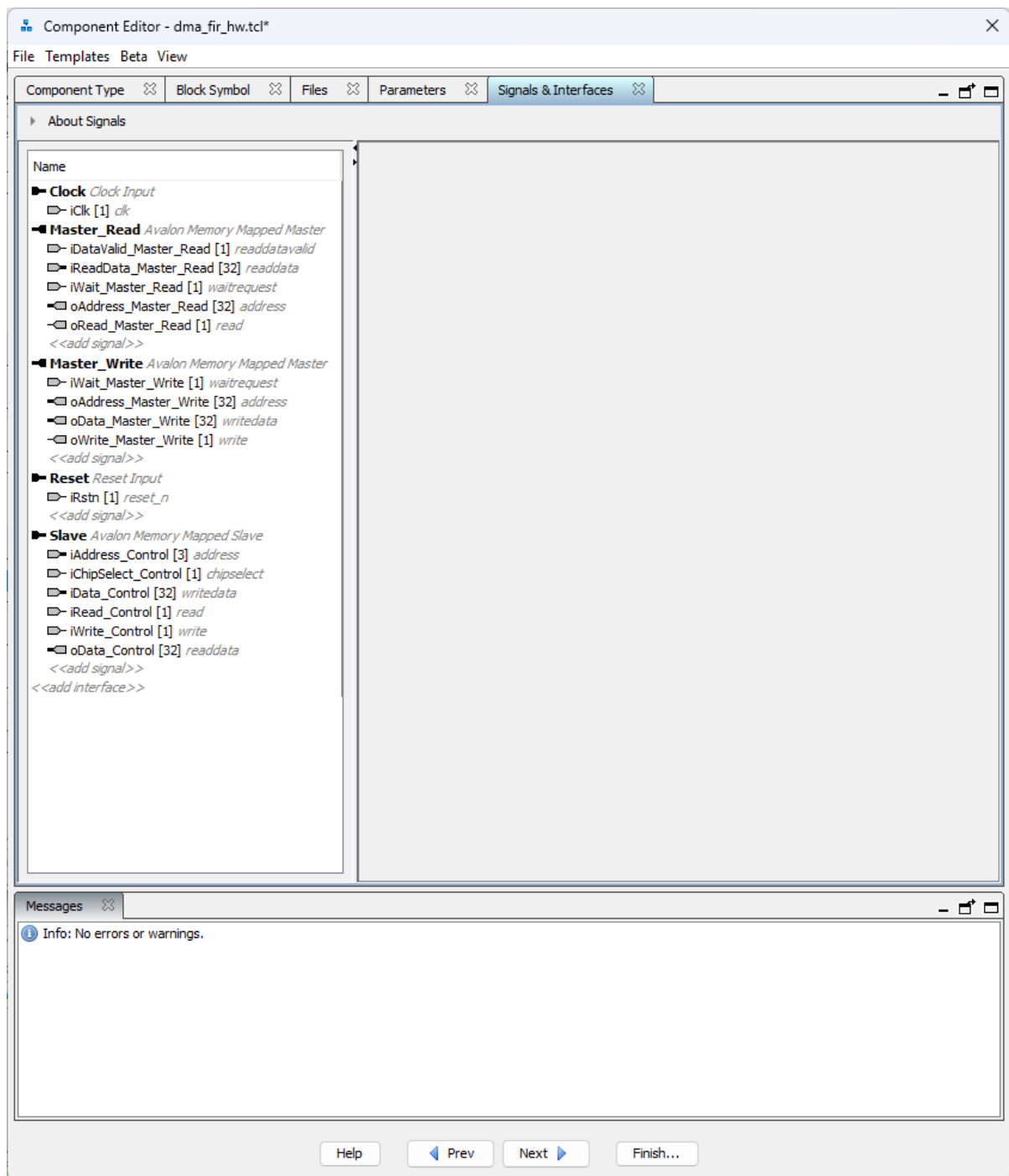

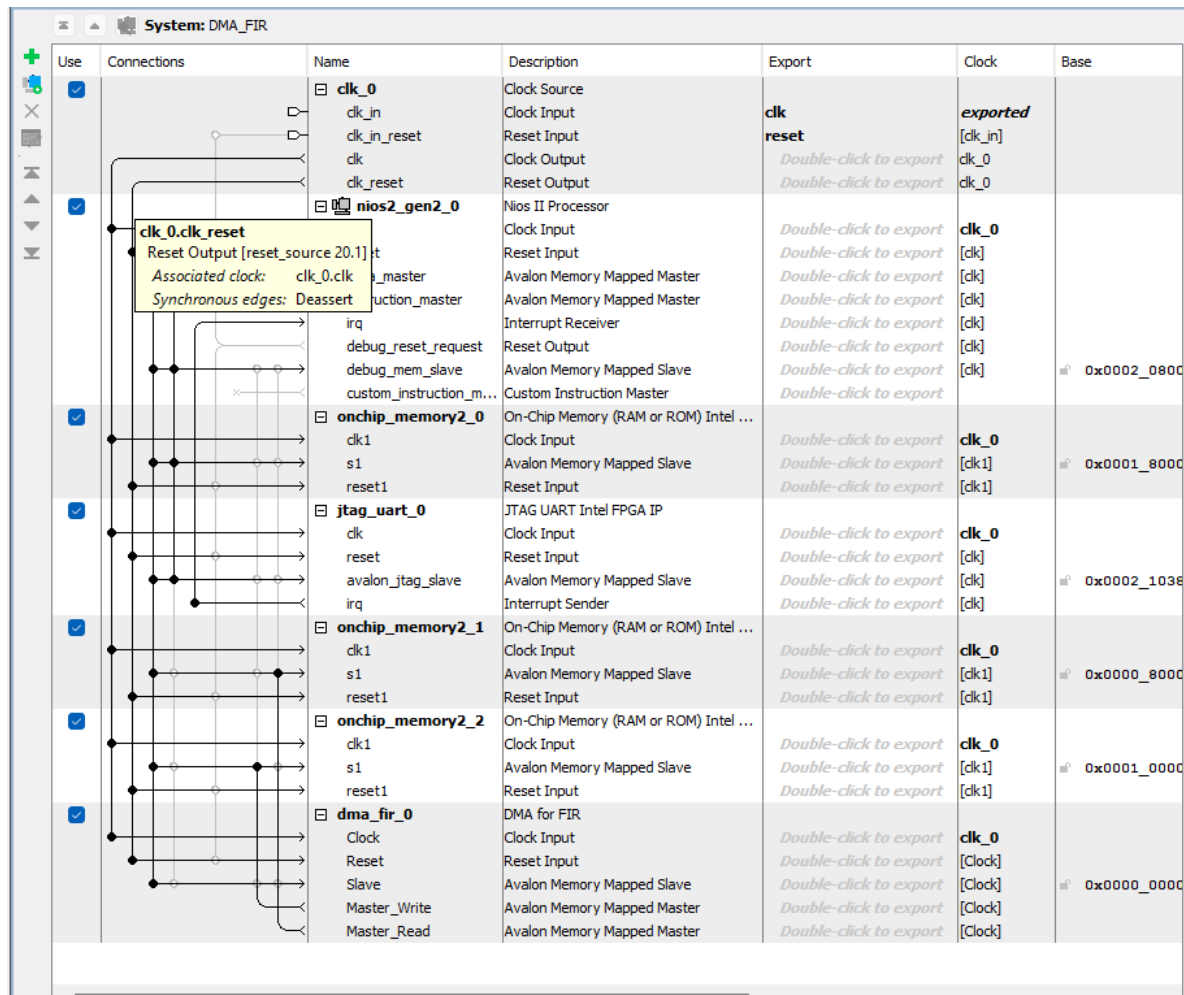Thiết lập phương thức giao tiếp cho các tín hiệu



Cách thành phần và cách kết nối của hệ thống



## IV. XÂY DỰNG PHẦN MỀM VÀ MÔ PHỎNG

### 4.1 Mã C kiểm tra

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "system.h"
#include <io.h>
#include "sys/alt_stdio.h"
```

```
int init_mem1(){
    volatile int* mem_ptr = (int *) ONCHIP_MEMORY2_1_BASE;
    unsigned int inputs[] = {0x11, 0x13, 0x0E, 0x0B, 0x0F, 0x11, 0x0E, 0x17,
                             0x0E, 0x16, 0x14, 0x11, 0x19, 0x10, 0x0D, 0x04, 0x02};
    int numInputs = sizeof(inputs) / sizeof(inputs[0]);
    int i = 0;
    for (i = 0; i < numInputs; i++){
        *(mem_ptr + i) = inputs[i];
    }
    return numInputs;
}
```

Khởi tạo các giá trị dữ liệu và trả  
numInputs là số data (length)

```
int main() {
    volatile int* mem_ptr = (int *) ONCHIP_MEMORY2_1_BASE;
    volatile int* dmafir_ptr = (int *) DMA_FIR_0_BASE;
    volatile int* result_ptr = (int *) ONCHIP_MEMORY2_2_BASE;
    int length = init_mem1();
```

```
* (dmafir_ptr + 2) = (volatile int) ONCHIP_MEMORY2_1_BASE;
* (dmafir_ptr + 3) = ONCHIP_MEMORY2_2_BASE;
* (dmafir_ptr + 4) = length;
```

Ghi vào đĩa chỉ bắt  
đầu đọc, ghi và length

```
* (dmafir_ptr + 0) = 0; //Not start DMA, FIRadd = 0
* (dmafir_ptr + 1) = 0x040E0C08;
* (dmafir_ptr + 0) = 0x100; //Not Start DMA, FIRadd = 1
* (dmafir_ptr + 1) = 0x0B110D06;
* (dmafir_ptr + 0) = 0x201; //Start DMA, FIRadd = 10;
```

Chưa bắt  
đầu DMA  
và đưa vào  
FIR add để  
thiết lập


```
while (1){
    int status = *(dmafir_ptr + 5);
    if ((status & 0x800) == 0x800){
        printf("Dma Done\n");
        for (int i = 0; i < length; i++){
            printf("mem1[%d] = %d\n", i, *(mem_ptr + i));
            printf("mem2[%d] = %d\n", i, *(result_ptr + i));
        }
        break;
    }
}
```

Đọc thanh status (Offset là 5)  
và kiểm bit thứ 8 để xem đã  
hoàn thành DMA chưa. Nếu  
rồi ngừng và xuất kết quả


```
printf("Hello from System");
return 0;
}
```
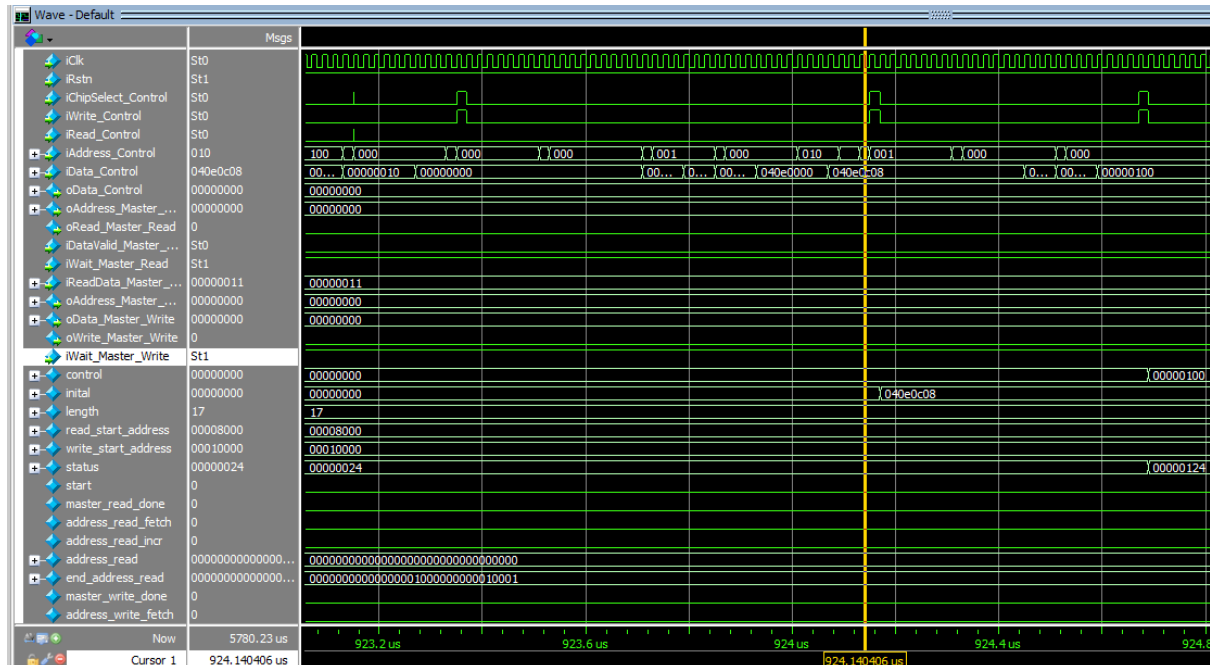
## 4.2 Dạng sóng mô phỏng



Khi iChipSelect\_Control, iWrite\_Control là 1, iAddress\_Control là 1 thì ghi tổ hợp giá trị 32 bit H0-H3 vào initial.



 Khi fir\_add đang là 0, ngay sau đó là thiết lập chi fir\_select (ChipSelect) và fir\_wr (Write) để ghi giá trị từ initial ngay ở xung lên chu kỳ clock kế.



  Tương tự trên nhưng thiết lập fir\_add là 01 để ghi vào từ H4-H7



**-HẾT-**